

ШЕСТИ ТЕСТ ИЗ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ КОМПАТИБИЛНОСТИ



21. мај 2018.

Напомена. Тест траје 45 минута. Дозвољена је употреба литературе и рачунара. Коначне одговоре уписати у одговарајуће кућице, уцртати у дате дијаграме или заокружити један од понуђених одговора. Попунити податке о кандидату у следећој таблици.

Подаци о кандидату		Питање/Задатак			Укупно
Индекс година/брож	Презиме и име	(1)	(2)	(3)	
/					


У програмском пакету AWR–Microwave Office направити модел спрегнутих микротракастих водова дужине $l = 200 \text{ mm}$. Диелектрик је FR-4, релативне пермитивности $\epsilon_r = 4,5$, тангенса угла губитака $\delta = 0,02$ и дебљине $h = 1 \text{ mm}$, а дебљина метализације је $t = 36 \mu\text{m}$. Ширине трaka водова су $w = 1,8 \text{ mm}$, а растојања између трaka су $s = 0,3 \text{ mm}$. Спрегнуте водове побудити на првом порту усамљеним правоугаоним импулсом амплитуде $V_m = 1 \text{ V}$, успонске ивице импулса $t_r = 0,1 \text{ ns}$, трајања импулса $t_w = 1 \text{ ns}$ и силазне ивице импулса $t_f = 0,1 \text{ ns}$. У осталим временским тренуцима побуда је једнака 0. Унутрашња отпорност генератора је $R_g = 50 \Omega$. Сви остали портови спрегнутих водова су затворени отпорницима $R = 50 \Omega$ (слика 1).

- (1) Скицирати напоне на портовима спрегнутих водова 1, 5 и 6 у временском интервалу $0 \leq t \leq 10 \text{ ns}$.
- (2) Уколико су портови спрегнутих водова 2, 4 и 8 уземљени, а порт спрегнутих водова 6 је затворен калемом индуктивности $L = 20 \text{ nH}$ (слика 2), скицирати напоне на портовима спрегнутих водова 1, 5 и 6 у временском интервалу $0 \leq t \leq 10 \text{ ns}$.
- (3) Одредити однос максимума напона на порту спрегнутих водова 6 у колу са слике 1 и колу са слике 2.

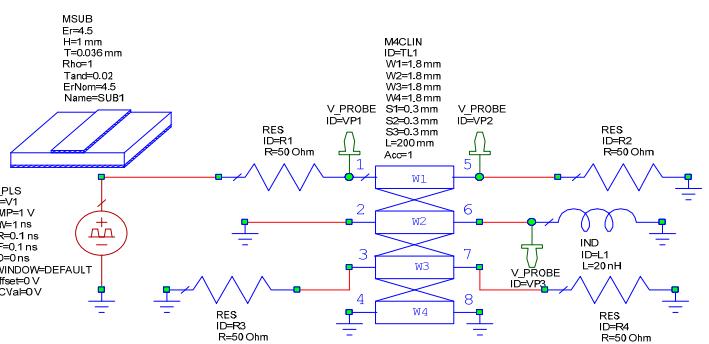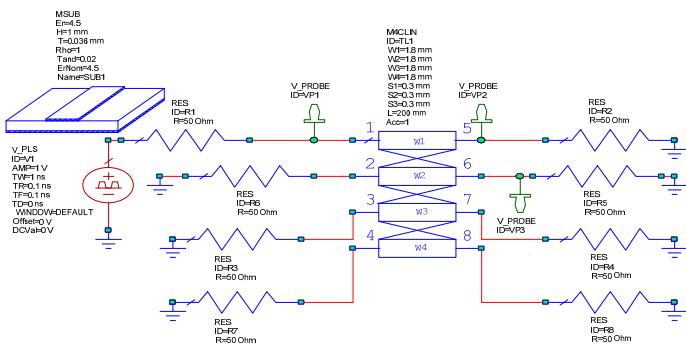


Слика 1.

Слика 2.

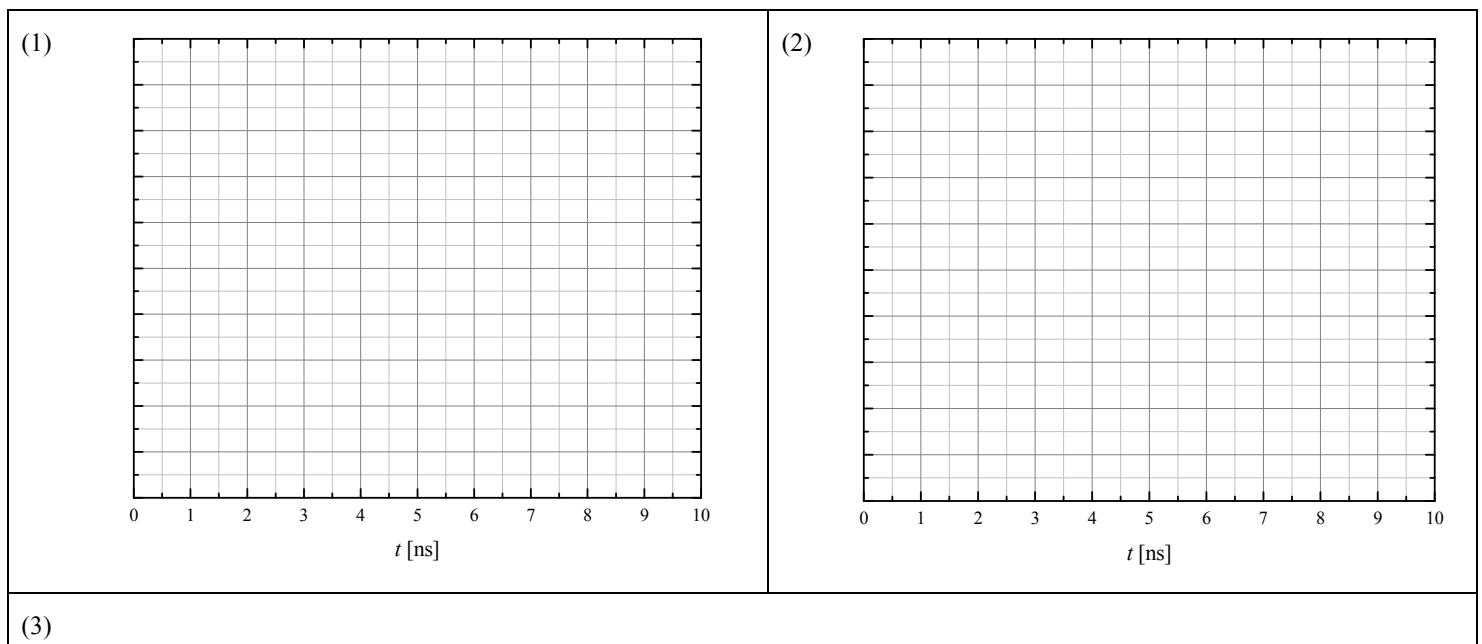


Решење

(1)

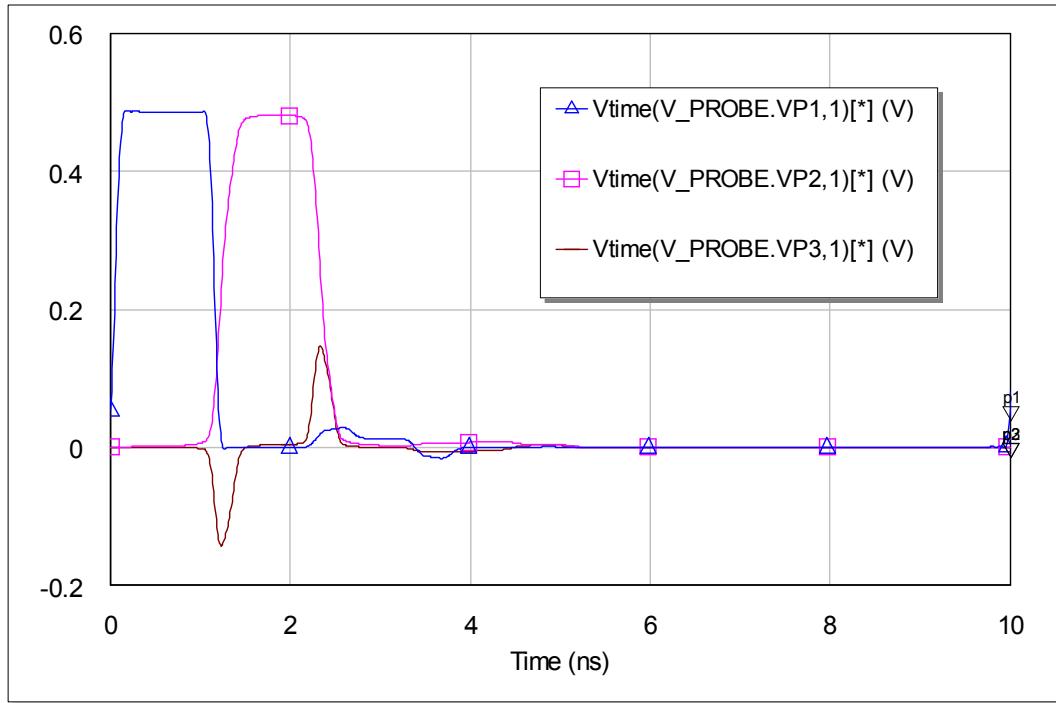

(2)

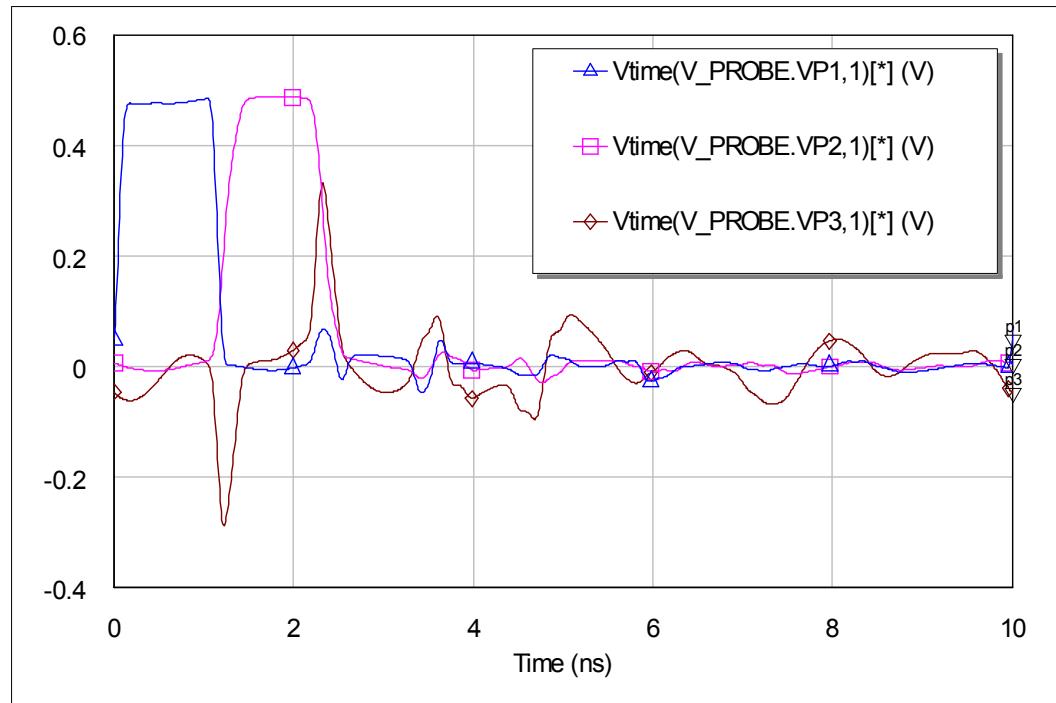

$$(3) \frac{U_{max1}}{U_{max2}} = \frac{0,1484V}{0,331V} = 0,45 .$$