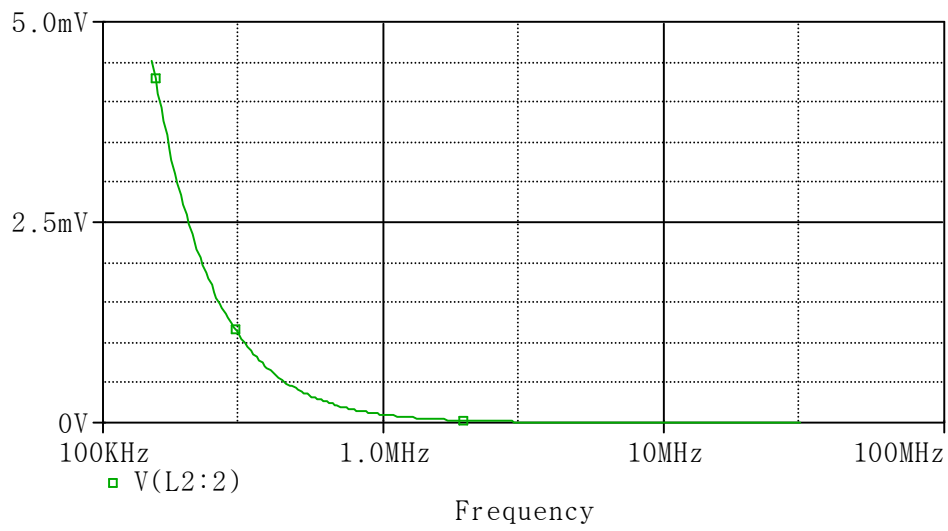



Решење

(a)



Слика 1. Зависност напона на приступу 2 у функцији учестаности.

(б)

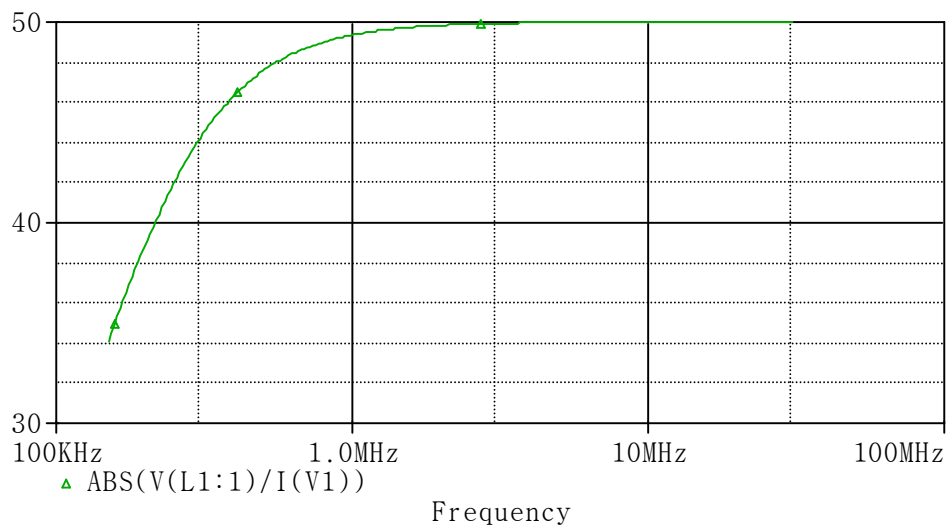

Слика 2. Зависност модула комплексне импедансе у функцији учестаности ($R = 5 \Omega$).