

1. Скицрати упрошћену шему RF/микроталасног генератора синусоидалних сигнала. Објаснити принцип рада генератора и намену сваког од скицираних склопова.
2. Описати основне параметре RF/микроталасног генератора синусоидалних сигнала.
3. Навести примере примене RF/микроталасног генератора синусоидалних сигнала.